


TEMĂ SEMINAR 12

① $e(t) = 24 + 24\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) + 4\sqrt{2} \sin(2\omega t) \text{ [V]}$

$R_1 = 12 \Omega, \omega L_1 = 4 \Omega, \omega L_2, \frac{1}{\omega C_2} = 8 \Omega, \omega L_3 = 6 \Omega,$

$\frac{1}{\omega C_3} = 6 \Omega.$

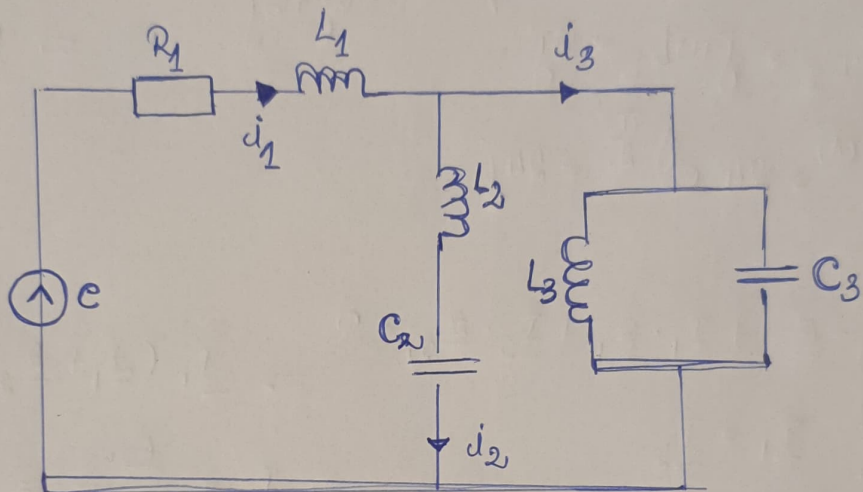a) Calc. $i_1(t), i_2(t), i_3(t)$; b) Puterile debitate.




a) $e(t) = E^{(0)} + e^{(1)}(t) + e^{(2)}(t)$


1) Pentru curent continuu :

$E^{(0)} = 24 \text{ V}$

$I_1^{(0)} = I_3^{(0)}, I_2^{(0)} = 0$

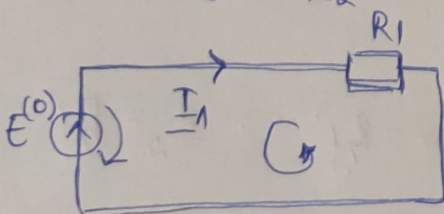

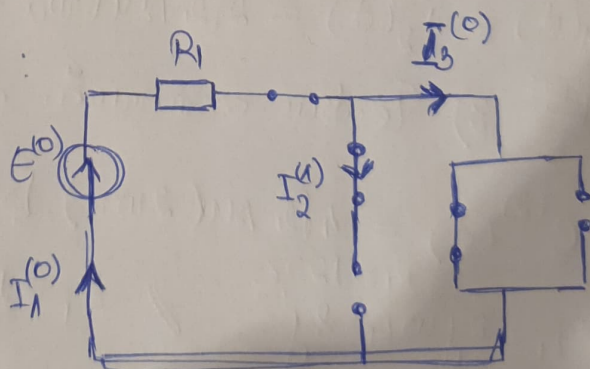$E - I_1 R_1 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}$



$I_1^{(0)} = I_3^{(0)} = 2 \text{ A}, I_2^{(0)} = 0$

2) Pentru armonica de ordin 1:

$$e^{(1)}(t) = 24\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$R_1 = 12 \Omega \quad \text{și} \quad \underline{z}_1 = 12 + 4j$$

$$\underline{z}_{L_1} = j\omega L_1 = 4j$$

$$\underline{z}_{L_2} = j\omega L_2 = 4j \quad \text{și} \quad \underline{z}_2 = -4j$$


$$\underline{z}_{C_2} = \frac{-j}{\omega C_2} = -8j$$

$$\underline{z}_{C_3} = \frac{-j}{\omega C_3} = -6j$$

$$\underline{z}_3 = \frac{-6j \cdot 6j}{-6j + 6j} \rightarrow \infty \Rightarrow \underline{z}_3 \rightarrow \infty \Rightarrow \underline{I}_3^{(1)} = 0$$

$$\underline{z}_{L_3} = j\omega L_3 = 6j$$
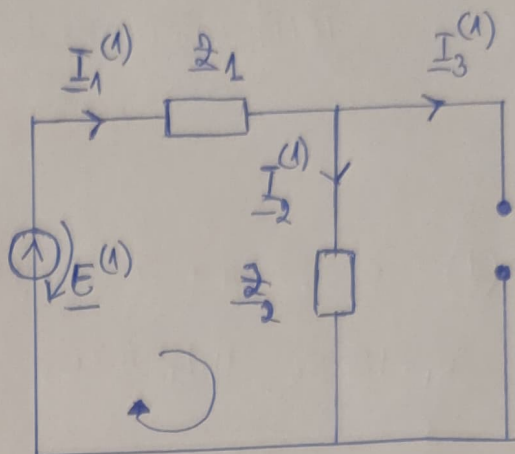
$$\underline{E}^{(1)} = 24 e^{j\frac{\pi}{2}} = 24j$$



$$\begin{cases} -\underline{E} + \underline{I}_1 \cdot \underline{z}_1 + \underline{I}_2 \cdot \underline{z}_2 = 0 \\ \underline{I}_1 = \underline{I}_2 \end{cases} \Rightarrow \underline{I}_1 (\underline{z}_1 + \underline{z}_2) = \underline{E} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{I}_1 = \frac{\underline{E}}{\underline{z}_1 + \underline{z}_2} = \frac{24j}{12} = 2j$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 = 2j$$

$$i_1^{(1)}(t) = i_2^{(1)}(t) = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \arctan \frac{2}{0} = \frac{\pi}{2}$$

~~2)~~ 3) Pentru armonica de ordin 2:

$$e^{(2)}(t) = 4\sqrt{2} \sin(2\omega t) [V]; \quad \underline{E}^{(2)} = 4 e^{j0} = 4 [V]$$

$$R_1 = 12 \Omega \quad \text{și} \quad \underline{z}_1 = 12 + 8j$$

$$\underline{z}_{L_1} = 2j\omega L_1 = 8j$$

$$\underline{z}_{L_2} = 2j\omega L_2 = 8j, \quad \underline{z}_{C_2} = \frac{-j}{2\omega C_2} = -4j \Rightarrow \underline{z}_2 = 4j$$

$$\underline{z}_{C_3} = \frac{-j}{2\omega C_3} = -3j, \quad \underline{z}_{L_3} = 2j\omega L_3 = 12j \Rightarrow$$

$$\underline{z}_3 = \frac{-3j \cdot 12j}{8j} = -4j$$

$$\begin{cases} \underline{z}_3 \underline{I}_3 = \underline{z}_2 \underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_3 \\ -\underline{E} + \underline{I}_1 \underline{z}_1 + \underline{I}_2 \underline{z}_2 = 0 \end{cases}$$

$$-4j \cdot \underline{I}_3 = 4j \cdot \underline{I}_2$$

$$\underline{I}_3 = -\underline{I}_2$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 - \underline{I}_2 = 0$$

$$\underline{E} = \underline{I}_2 \underline{z}_2 \Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{\underline{E}}{\underline{z}_2} = \frac{4}{4j} = -j$$

$$\underline{I}_2 = -j, \quad \underline{I}_3 = j$$

$$\dot{i}_2^{(2)}(t) = \sqrt{2} \sin(2\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\dot{i}_3^{(2)}(t) = \sqrt{2} \sin(2\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\varphi_2 = \arctan \frac{-1}{0} = -\frac{\pi}{2}, \quad \varphi_3 = \arctan \frac{1}{0} = \frac{\pi}{2}$$

$$\dot{i}_1(t) = \underline{I}_1 + \dot{i}_1^{(1)}(t) + \dot{i}_1^{(2)}(t) = 2 + 2\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\dot{i}_2(t) = \underline{I}_2 + \dot{i}_2^{(1)}(t) + \dot{i}_2^{(2)}(t) = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) + \sqrt{2} \sin(2\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\dot{i}_3(t) = \underline{I}_3 + \dot{i}_3^{(1)}(t) + \dot{i}_3^{(2)}(t) = 2 + \sqrt{2} \sin(2\omega t + \frac{\pi}{2})$$

b) Puterile

$$S = E_{ef} \cdot I_{ef}$$

$$E_{ef} = \sqrt{24^2 + 24^2 + 4^2} = \sqrt{1160} = 34 \text{ V}$$

$$4\sqrt{36+36+1} = 16\sqrt{73}$$

$$16\sqrt{73} = 136 \text{ V}$$

$$I_{\text{eq}} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}.$$

$$S = 16\sqrt{43} \cdot 2\sqrt{2} = 32\sqrt{146}$$

$$P = P^{(0)} + P^{(1)} + P^{(2)} = E^{(0)} \cdot I_1^{(0)} + E^{(1)} \cdot I_1^{(1)} \cos P^{(1)} +$$

$$+ E^{(2)} \cdot \underline{I}_1^{(2)} \cdot \cos \rho^{(2)} = 24 \cdot 2 + 24 \cdot 2 \cdot \cos \left(\frac{\bar{a}}{2} - \frac{\bar{a}}{2} \right) =$$

$$= 48 + 48 = 96 \text{ W}$$

$$Q = E^{(1)} \cdot I_1^{(1)} \cdot \sin p^{(1)} + E^{(2)} \cdot I_1^{(2)} \cdot \sin p^{(2)} =$$

$$= 24 \cdot 2 \cdot \ln\left(\frac{\bar{u}}{2} - \frac{\bar{u}}{2}\right) + 0 = 0 \text{ VAR.}$$

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2} = \sqrt{146 \cdot 32^2 - 96^2 - 0^2} = \sqrt{149504 - 9216} =$$

$$= \sqrt{140288} \quad (\text{D - factor de putere})$$