


TEMĂ SEMINAR 1

①

$$R_2 = 2\Omega, R_3 = 1\Omega, R_4 = 3\Omega, E_2 = 32V, I_{g1} = 2A$$

a) Calc. nec. circ.

b) U_3, U_4

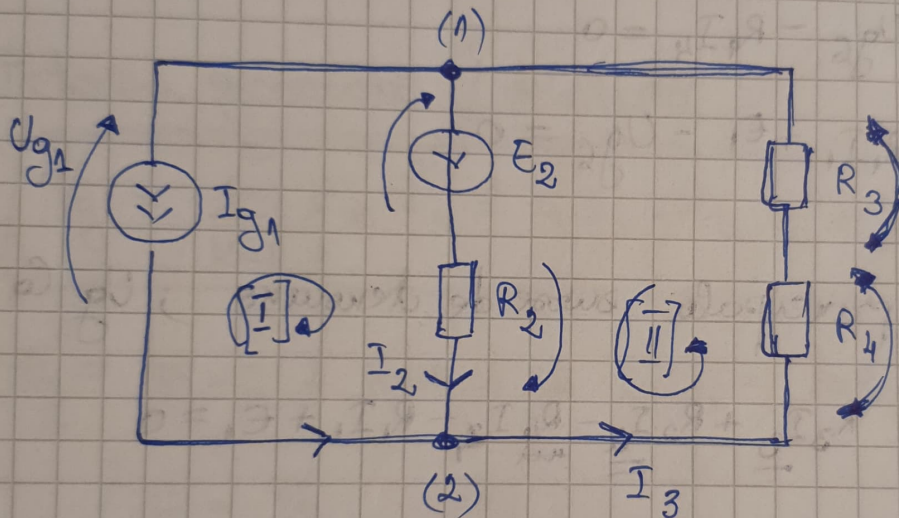

$$N = 2$$

$$L = 3$$

a)

$$T_1K: N - 1 = 1 \text{ ec}$$

$$T_2K: L - N + 1 = 2 \text{ ec}$$

$$(2) : I_{g1} + I_2 = I_3$$

$$[I] : U_{g1} - E_2 + I_2 R_2 + U_{g1} = 0$$

$$[II] : I_3 (R_3 + R_4) - E_2 + I_2 R_2 = 0$$

$$\begin{cases} 2 + I_2 = I_3 \\ 4I_3 - 32 + 2I_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_3 - I_2 = 2 \\ 2I_3 + I_2 = 16 \end{cases} \Rightarrow 3I_3 = 18 \Rightarrow I_3 = 6A$$

$$I_2 = 4A$$

$$U_{g1} = E_2 - I_2 R_2 = 32 - 8 = 24 \text{ V}$$

$$b) U_3 = I_3 \cdot R_3 = 6 \cdot 1 = 6 \text{ V}$$

$$U_4 = I_3 \cdot R_4 = 6 \cdot 3 = 18 \text{ V}$$


$$P_c = P_g \text{ (A)}$$

$$P_c = R_2 I_2^2 + I_3^2 (R_3 + R_4) =$$

$$= 32 + 144 = 176 \text{ W}$$

$$P_g = U_{g1} I_{g1} + I_2 E_2 = 48 + 128 = 176 \text{ W}$$

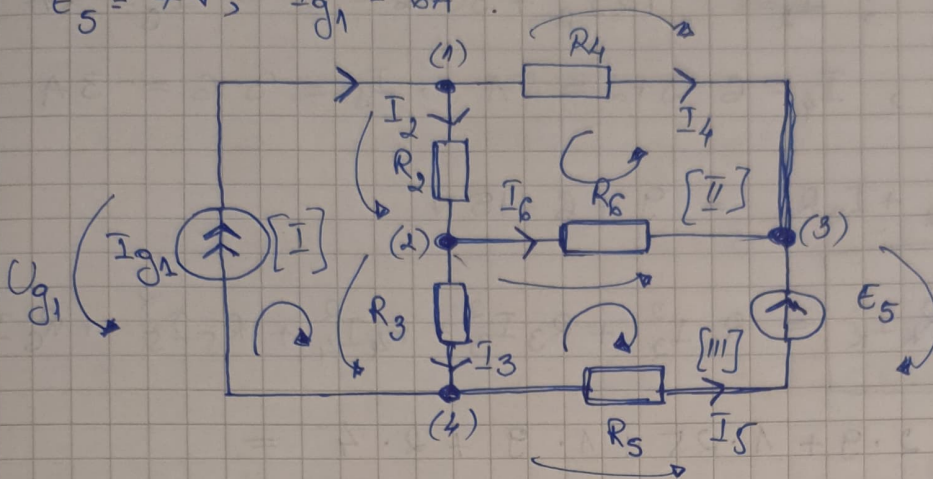②. $R_2 = 9 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$, $R_4 = 1 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$, $R_6 = 2 \Omega$
 $E_5 = 7 \text{ V}$, $I_{g1} = 6 \text{ A}$



$$N = 4$$

$$L = 6$$

$$TK1: N - 1 = 3 \text{ ec.}$$

$$TK2: L - N + 1 = 6 - 4 + 1 = 3 \text{ ec.}$$

$$(1): I_{g1} = I_2 + I_4 \Rightarrow I_2 = 6 - I_4 + I_3 + I_6 \Rightarrow \underline{I_2 = I_3 + I_6}$$

$$(2): I_2 = \underline{I_6} + I_3$$

$$(3): I_4 + \underline{I_6} + I_5 = 0 \Rightarrow \underline{I_4 = 6 - I_3 - I_6}$$

$$(4): I_3 = I_{g1} + I_5 \Rightarrow \underline{I_5 = I_3 - 6}$$

$$[I]: I_2 R_2 + I_3 R_3 - U_{g1} = 0$$

$$[II]: I_6 R_6 - I_4 R_4 + I_2 R_2 = 0 \Rightarrow \underline{2I_6} - \underline{I_4} + 9I_2 = 0$$

$$[III]: I_6 R_6 + E_5 - I_5 R_5 - I_3 R_3 = 0 \Rightarrow \underline{2I_6} + 7 - \underline{I_5} - 2I_3 = 0$$

$$\underline{2I_6} - 6 + I_3 + \underline{I_6} + 9I_6 + 9I_3 = 0 \Rightarrow \underline{12I_6} + \underline{10I_3} = 6$$

$$\underline{2I_6} + 7 - I_3 + 6 - \underline{2I_6} - 2I_3 = 0 \Rightarrow \underline{-3I_3} - 1 = 0$$

$$2I_6 + 7 - I_3 + 6 - 2I_3 = 0 \Rightarrow (2I_6 - 3I_3 + 13 = 0 \quad | \cdot (-6))$$

$$\underline{2I_6} - 6 + I_3 + \underline{I_6} + 9I_3 + 9\underline{I_6} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 12I_6 + 10I_3 - 6 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -12I_6 + 18I_3 - 78 = 0 \\ 12I_6 + 10I_3 - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow 28I_3 - 84 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_3 = 3 \text{ A} ; \quad \underline{12I_6} + 30 - 6 = 0 \Rightarrow I_6 = -2 \text{ A}$$

$$I_2 = 1 \text{ A} , \quad I_4 = 6 - 3 + 2 = 5 \text{ A} , \quad I_5 = 3 - 6 = -3 \text{ A}$$

$$U_{g1} = I_2 R_2 + I_3 R_3 = 9 + 6 = 15 \text{ V}$$

$$P_c = \sum_{k=1}^L R_k I_k^2 = R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 + R_4 I_4^2 + R_5 I_5^2 + R_6 I_6^2 =$$

$$= 9 \cdot 1 + 2 \cdot 9 + 1 \cdot 25 + 1 \cdot 9 + 2 \cdot 4 =$$


$$= 9 + 18 + 25 + 9 + 8 = 33 + 36 = 69 \text{ W}$$

$$P_g = \sum_{k=1}^L E_k I_k = U_{g1} I_{g1} + E_5 I_5 =$$

$$= 15 \cdot 6 + 7 \cdot (-3) = 90 - 21 = 69 \text{ W}$$

$$P_c = P_g \quad (\text{A})$$

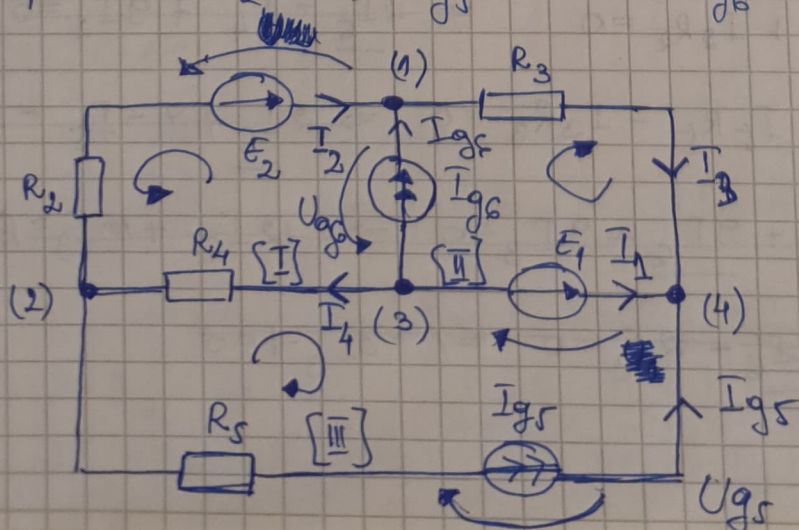③ $R_2 = 2 \Omega, R_3 = 4 \Omega, R_4 = 2 \Omega, R_5 = 2 \Omega,$
 $E_1 = 12 \text{ V}, E_2 = 8 \text{ V}, I_{g5} = 2 \text{ A}, I_{g6} = 6 \text{ A}.$



$$N = 4$$

$$L = 6$$

$$TR1: N-1 = 3 \text{ ec}$$

$$TR2: L-N+1 = 3 \text{ ec}$$

$$(1): I_2 + I_{g6} = \underline{I_3} \Rightarrow I_2 = I_3 - I_{g6}$$

$$(2): I_2 + I_{g5} = I_4 \Rightarrow I_4 = I_3 - I_{g6} + I_{g5}$$

$$(3): I_4 + I_{g6} + I_1 = 0$$

$$(4) \quad I_1 + \underline{I_3} + I_{g5} = 0 \Rightarrow I_1 = -I_3 - I_{g5}$$

$$[I]: E_2 - I_2 R_2 - I_4 R_4 + U_{g6} = 0$$

$$[II] \quad R_3 I_3 + E_1 - U_{g6} = 0$$

$$[III] \quad U_{g5} - I_4 R_4 + E_1 - I_{g5} R_5 = 0$$

$$I_2 = I_3 - 6, \quad I_4 = I_3 - 6 + 2 = I_3 - 4, \quad I_1 = -I_3 - 2$$

$$[I] - [II]: E_2 - I_2 R_2 - I_4 R_4 - R_3 I_3 - E_1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8 - 2(I_3 - 6) - 2(I_3 - 4) - 4I_3 - 12 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8 - \underline{2I_3 + 12} - \underline{2I_3 + 8} - 4I_3 - 12 \Rightarrow -8I_3 + 16 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{I_3 = 2 A}$$

$$\underline{I_2 = 2 - 6 = -4 A}, \quad \underline{I_4 = 2 - 4 = -2 A}, \quad \underline{I_1 = -2 - 2 = -4 A}.$$

$$U_{g6} = E_2 - I_2 R_2 - I_4 R_4 = 8 - (-4) \cdot 2 - (-2) \cdot 2 = 8 + 8 + 4 = \underline{20 V}.$$

$$U_{g5} = I_{g5} R_5 + E_1 + I_4 R_4 = 4 + 12 - 4 = \underline{12 V}.$$

$$\boxed{P_C = \sum_{k=1}^L R_k I_k^2} : P_C = R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 + R_4 I_4^2 + R_5 I_{g5}^2 =$$

$$= 32 + 16 + 8 + 8 = 128 - 64 = 64 W$$

$$\boxed{P_g = \sum_{k=1}^L E_k I_k} : P_g = E_2 I_2 + E_1 I_1 + U_{g6} I_{g6} + U_{g5} I_{g5} =$$

$$= -32 - 48 + 120 + 24 = 144 - 80 = 64 W$$

$$P_C = P_g \quad (A)$$