
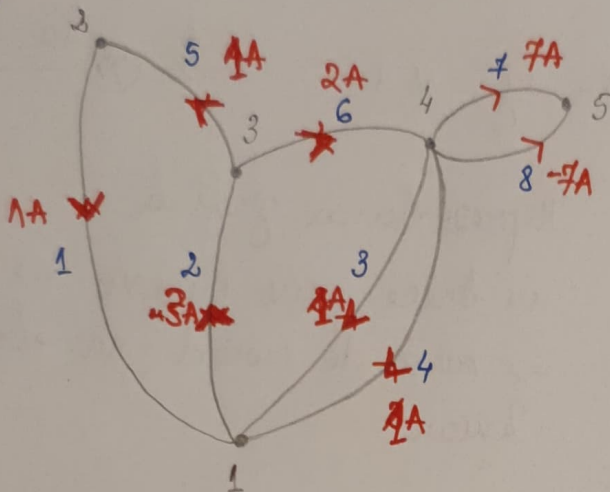


TEMĂ CURS 4

①.

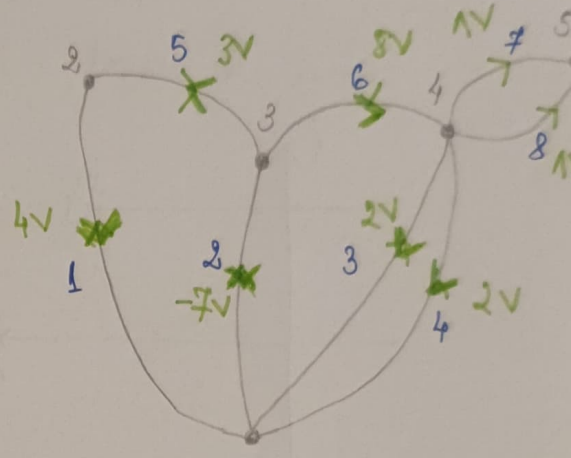

Graful curenților
pentru circuitul a



Graful tensiunilor
pentru circuitul b

$$\text{T.T : } \sum_{k=1}^8 u_k^b i_k^a = 4 \cdot 1 + 3 \cdot 1 - 7 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 7 \cdot 1 - 7 \cdot 1 =$$

$$= 4 + 3 - 21 + 4 + 10 + 7 - 7 = 0 \text{ W}$$

②. $u(i) = i \cdot R$, $R = \text{constantă}$

$$u(\alpha i_1 + i_2) = \alpha i_1 R + i_2 R = \alpha u(i_1) + u(i_2) \Rightarrow$$



$\Rightarrow u(i)$ funcție liniară.

$$i(u) = \frac{u}{R}, \quad R = \text{const.}$$

$$i(\alpha u_1 + u_2) = \alpha \cdot \frac{u_1}{R} + \frac{u_2}{R} = \alpha \cdot i(u_1) + i(u_2) \Rightarrow$$

$\Rightarrow i(u)$ funcție liniară.

Sursa de tensiune : $u = e, \forall i$

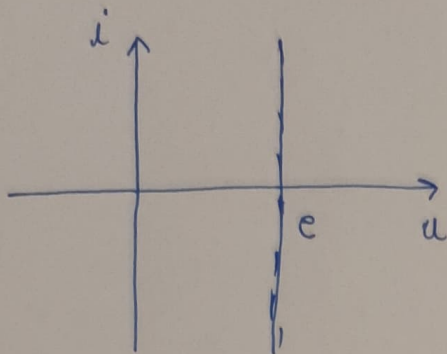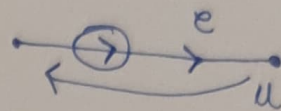



Reprezentarea grafică

nu trece prin origine \Rightarrow

\Rightarrow sursa de tensiune nu este rezistor
liniar.

Sursa de curent :

$i = i_g, \forall u$

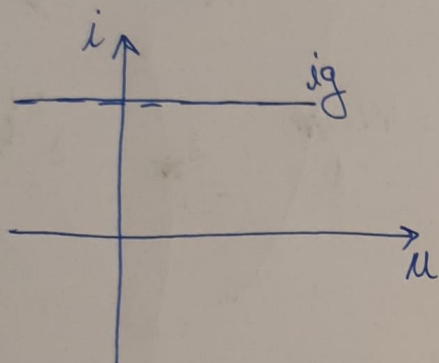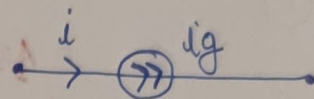

Reprezentarea grafică

nu trece prin origine \Rightarrow

\Rightarrow sursa de curent nu este rezistor
liniar.

3.

