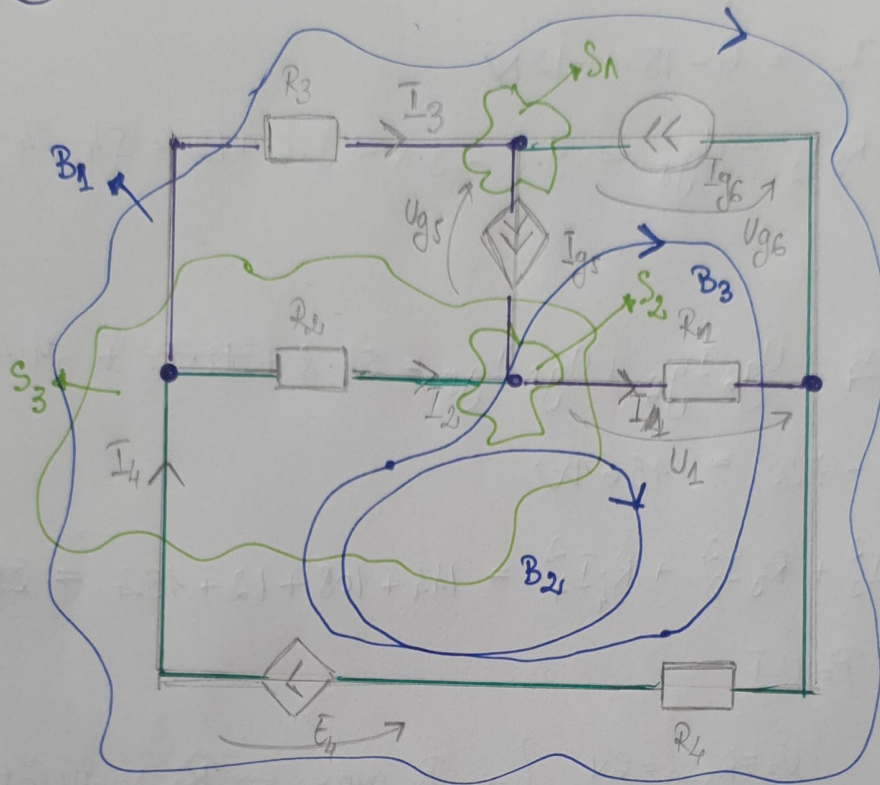


## TEMĂ SEMINAR 2

- ①  $R_1 = 1\Omega$ ,  $R_2 = 3\Omega$ ,  $R_3 = 3\Omega$ ,  $R_4 = 3\Omega$ ,  $E_4 = 9I_2$ ,  $I_{g5} = 0,5U_1$ ,  
 $I_{g6} = 4A$ .



$$N=4, L=6$$

$$N-1 \Rightarrow 3 \text{ ramuri}$$

$$L-N+1 \Rightarrow 3 \text{ laturi}$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$C = \{1, 5, 3\}$$

$$(S_1): -I_3 - I_{g6} + I_{g5} = 0 \Rightarrow I_{g5} = 4 + I_3$$

$$(S_2): -I_2 + I_1 - I_{g5} = 0$$

$$(S_3): -I_4 + I_1 + I_3 - I_{g5} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Leftrightarrow -I_2 + I_4 - I_3 = 0 \\ -I_{g6} - I_4 + I_1 = 0 \Rightarrow \underline{I_4 = I_1 - 4} \end{array} \right.$$

$$(B_1): U_{g6} + R_4 I_4 - E_4 + R_3 I_3 = 0 \quad (1)$$

$$(B_2): R_2 I_2 + U_1 + R_4 I_4 - E_4 = 0$$

$$(B_3): U_{g6} + R_4 I_4 - E_4 + R_2 I_2 + U_{g5} = 0 \quad (2)$$

(1)-(2)

$$\Rightarrow R_3 I_3 - R_2 I_2 - U_{g5} = 0 \Rightarrow U_{g5} = R_3 I_3 - R_2 I_2$$

$$\cancel{I_1 + I_1} \quad I_{g5} = 0,5 U_1 = 0,5 I_1 R_1 \Rightarrow \underline{I_{g5} = 0,5 \cdot I_1}$$

$$\underline{I_3 = I_{g5} - 4 = 0,5 I_1 - 4}$$

$$I_2 = I_1 - 0,5 I_1 = 0,5 I_1$$

$$R_2 I_2 + U_1 + R_4 I_4 - E_4 = 0 \Rightarrow 3 \cdot 0,5 I_1 + I_1 + 3(I_1 - 4) - 9 \cdot 0,5 I_1 = 0 \Rightarrow 1,5 I_1 + I_1 + 3 I_1 - 12 - 4,5 I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = 12 A$$

$$I_2 = 0,5 \cdot 12 = 6 A, \quad I_3 = 6 - 4 = 2 A, \quad I_4 = 12 - 4 = 8 A, \quad I_{g5} = 6 A$$

$$U_{g5} = R_3 I_3 - R_2 I_2 = 6 - 18 = -12 V$$

$$U_{g6} = E_4 - R_4 I_4 - R_2 I_2 - U_{g5} = 9 \cdot 6 - 3 \cdot 8 - 3 \cdot 6 + 12 = 54 - 24 - 18 + 12 = 24 V$$

$$P_g = E_4 I_4 + U_{g6} I_{g6} + U_{g5} I_{g5} = 54 \cdot 8 + 24 \cdot 4 + 6 \cdot (-12) = 432 + 96 - 72 = 456 W$$

$$P_c = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 + R_4 I_4^2 = 144 + 108 + 12 + 192 = 456 W$$

$$P_g = P_c$$

$$P = U \cdot I$$

$$U_1 = R_1 I_1 = 12 V$$

$$U_2 = R_2 I_2 = 18 V$$

$$U_3 = R_3 I_3 = 6 V$$

$$U_4 = R_4 I_4 = 24 V$$


$\Rightarrow P_4 \text{ max} \Rightarrow R_4 \text{ se încălzește cel mai mult.}$

②  $R_1 = 1 \Omega, R_2 = 2 \Omega, R_3 = 3 \Omega, R_4 = 1 \Omega, E_3 = 2 U_2, E_5 = 26 V, I_{g6} = 4 I_3.$

$N=4, L=6$   
 $N-1 \Rightarrow 3 \text{ Monouri}$   
 $L-N+1 \Rightarrow 3 \text{ Poturi}$

$$A = \{3, 2, 5\}$$

$$C = \{1, 4, 6\} I_1$$

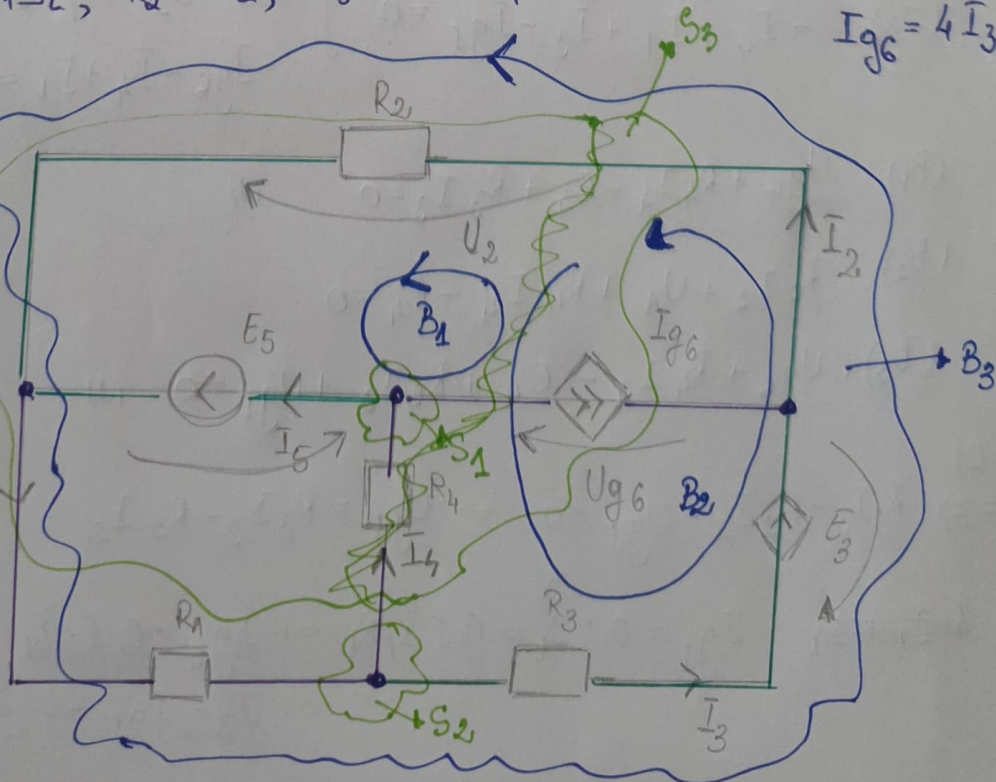



$$(B_1): U_2 + E_5 - U_{g6} = 0$$

$$(B_2): U_2 + E_5 - I_4 R_4 + R_3 I_3 - E_3 = 0 \Rightarrow E_5 - R_4 I_4 + R_3 I_3 - U_2 = 0$$

$$(B_3): R_1 I_1 + R_3 I_3 - E_3 + U_2 = 0 \Rightarrow R_1 I_1 + R_3 I_3 - U_2 = 0 \quad (-)$$

$$E_5 - R_4 I_4 - R_1 I_1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 26 - I_4 - I_1 = 0 \Rightarrow \boxed{I_4 = 26 - I_1}$$

$$(S_1): I_5 + I_{g6} - I_4 = 0 \Rightarrow I_5 + 4I_3 - I_4 = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} (+) \\ \Rightarrow \end{array} \right. I_5 + I_3 - I_1 = 0 \Rightarrow I_1$$

$$(S_2): I_4 - I_1 + I_3 = 0$$

$$(S_3): -I_2 + I_1 - I_4 + I_{g6} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} (+) \\ \Rightarrow \end{array} \right. I_3 - I_2 + 4I_3 \Rightarrow \underline{I_2 = 5I_3}$$

$$I_5 + I_2 - I_1 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{I_2 = 10I_1 - 130}$$

$$26 - 2I_1 + I_3 = 0 \Rightarrow \boxed{I_3 = 2I_1 - 26}$$

$$\cancel{I_5 = I_4 - I_{g6} = 26 - I_1 - 8I_1 + 96 = -9I_1 + 126}$$

$$I_{g6} = 4I_3 = 8I_1 - 204$$

$$I_5 = I_4 - I_{g6} = 26 - I_1 - 8I_1 + 104 = -9I_1 + 130 \Rightarrow \boxed{I_5 = -9I_1 + 130}$$

$$I_1 + 3 \cdot (2I_1 - 26) - 2(10I_1 - 130) \Rightarrow I_1 + 6I_1 - 78 - 20I_1 + 260 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -13I_1 + 182 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{182}{13} = 14 \text{ A}, U_2 = 20 \text{ V}$$

$$\underline{I_1 = 14 \text{ A}}, \underline{I_2 = 140 - 130 = 10 \text{ A}}, \underline{I_3 = 28 - 26 = 2 \text{ A}}, \underline{I_4 = 26 - 14 = 12 \text{ A}},$$

$$\underline{I_5 = -126 + 130 = 4 \text{ A}}, \underline{U_{g6} = U_2 + E_5 = 20 + 26 = 46 \text{ V}}, \underline{I_{g6} = -8 \text{ A}}$$

$$P_g = E_5 I_5 + U_2 I_2 + U_{g6} I_{g6} + E_3 I_3 = 26 \cdot 4 + 200 + 46 \cdot (-8) + 40 = 104 + 200 + 368 + 80 = +448 + 124 = +572 \text{ W}$$

$$P_e = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 + R_4 I_4^2 = 196 + 200 + 12 + 144 = 562 \text{ W}$$

$$- 3 -$$

$$\underline{P_e = P_g}$$

$$P = U \cdot I = R I^2$$

$$U_1 = R_1 I_1 = 14V$$

$$U_3 = R_3 I_3 = -6V$$

$$U_2 = R_2 I_2 = 20V$$


$$U_4 = R_4 I_4 = 12V$$

$\Rightarrow U_2 \text{ max} \Rightarrow$   
 $\Rightarrow R_2$  se încălzește  
cel mai mult.

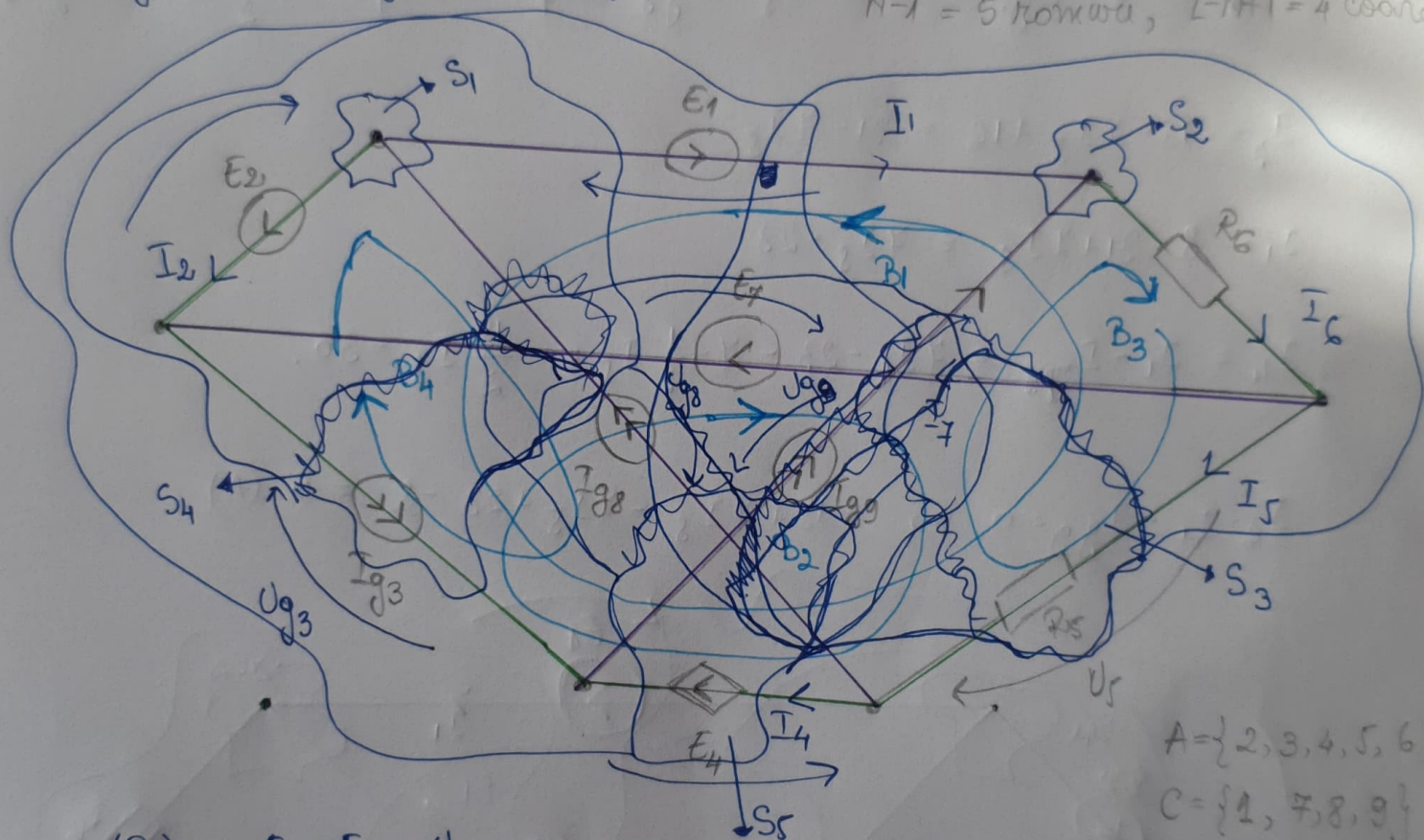3.  $R_5 = R_6 = 2\Omega$ ,  $E_1 = 12V$ ,  $E_2 = 42V$ ,  $E_7 = 38V$ ,  $E_4 = 7U_5$ ,

$$I_{g3} = 14A, I_{g8} = 8A, I_{g9} = 8A$$

$N=6$ ,  $L=9$   
 $N-1 = 5$  ramuri,  $L-H+1 = 4$  bucle



$$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$C = \{1, 7, 8, 9\}$$

$$(B_1): E_1 - E_2 - U_{g3} + E_4 - U_5 - R_6 I_6 = 0$$

$$(B_2): E_7 + U_5 - E_4 + U_{g3} = 0$$

$$(B_3): R_6 I_6 + U_5 - E_4 - U_{g9} = 0$$

$$(B_4): E_2 + U_{g8} - E_4 + U_{g3} = 0$$

$$\Rightarrow E_1 - E_2 - R_6 I_6 + E_7 = 0$$

$$\Rightarrow I_6 = \frac{E_1 - E_2 + E_7}{R_6} =$$

$$= \frac{12 - 42 + 38}{2} = -15 + 7 I_5$$



$$(S_1): I_1 + I_2 - I_{g8} = 0 \quad (+) \quad I_2 - I_{g8} + I_6 - I_{g9} = 0 \Rightarrow I_2 = -I_6 + I_6$$

$$(S_2): I_6 - I_1 - I_{g9} = 0$$

$$(S_3): \cancel{I_7 - I_{g9} - I_5 = 0} \quad \left. \begin{array}{l} -I_1 + I_5 - I_{g8} + I_7 = 0 \\ I_{g3} - I_{g8} - I_1 - I_7 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$(S_4): \cancel{I_7 - I_{g8} + I_{g3} = 0}$$

$$(S_5): \cancel{I_7 - I_{g8} - I_{g9} = 0} \quad -I_4 + I_1 + I_{g9} - I_7 - I_{g8} = 0$$

$$\Rightarrow I_5 + 2I_7 - I_{g3} = 0 \Rightarrow I_5 = I_{g3} - 2I_7 \Rightarrow I_7 = \frac{14 - I_5}{2} = 7 - \frac{1}{2}I_5$$

$$I_2 = 15 - 7I_5 + 16 = 31 - 7I_5$$

$$I_1 = 8 - 31 + 7I_5 = 7I_5 - 23$$

$$I_4 = I_1 - I_{g3} = 7I_5 - 23 - 7 + \frac{1}{2}I_5 = \frac{15}{2}I_5 - 30$$

$$I_6 - I_1 - I_{g9} = 0 \Rightarrow -15 + 7I_5 - 7I_5 + 23 - 8 = 0 \quad (A)$$

