

TEMĂ SEMINAR 8


① $e_1(t) = 4 \sin(10^6 t + \frac{3\pi}{4})$ [V]

$i_{g2}(t) = u_{C3}(t)$ [A]

$C_1 = 0,5 \mu F$

$R_3 = 1 \Omega$, $C_3 = 1 \mu F$, $L_3 = 2 \mu H$

- Să se aplică ec. aplicând Kirchhoff.

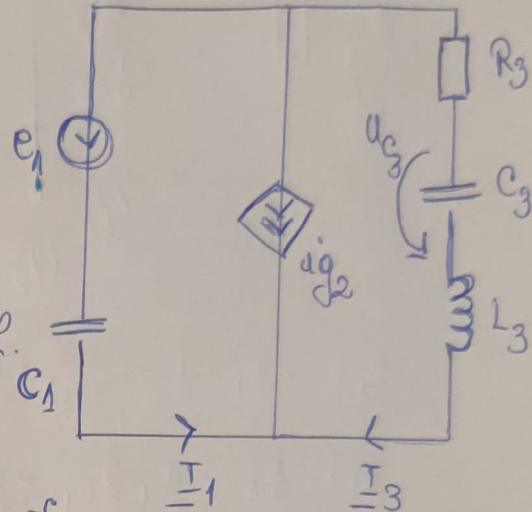

$\omega = 10^6 \text{ rad/s}$

$C_1 = 0,5 \cdot 10^{-6} F$, $C_3 = 10^{-6} F$, $L_3 = 2 \cdot 10^{-6} H$

$\underline{E}_1 = 2\sqrt{2} e^{j \cdot \frac{3\pi}{4}} = 2\sqrt{2} \cdot (\cos \frac{3\pi}{4} + j \sin \frac{3\pi}{4}) = \underline{-2 + 2j}$

$\cos \frac{3\pi}{4} = \cos(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}) = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sin \frac{3\pi}{4} = \sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\underline{E}_1 = -2 + 2j$

$\underline{I}_{g2} = \underline{U}_{C3} = \underline{I}_3 \underline{Z}_{C3} \Rightarrow \underline{I}_{g2} = -j \underline{I}_3$

$\underline{Z}_{C3} = \frac{-j}{\omega C_3} = -j$, $\underline{Z}_{L3} = j\omega L_3 = 2j$, $\underline{Z}_{C1} = \frac{-j}{\omega C_1} = -2j$


În pagina următoare: $\underline{I}_1 = -2 - 2j$; $\underline{I}_3 = 2j$; $\underline{U}_{g2} = 2 - 2j$.

$\varphi = \arctg \frac{-2}{-2} = \frac{\pi}{4}$, $|\underline{I}_1| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$; $i_1(t) = 4 \sin(10^6 t + \frac{\pi}{4})$

$\varphi = \arctg \frac{2}{0} = \frac{\pi}{2}$, $|\underline{I}_3| = 2$; $i_3(t) = 2\sqrt{2} \sin(10^6 t + \frac{\pi}{2})$

$\varphi = \arctg \frac{-2}{2} = -\frac{\pi}{4}$; $|\underline{U}_{g2}| = 2\sqrt{2}$; $u_{g2}(t) = 4 \sin(10^6 t - \frac{\pi}{4})$

$\omega = 10^6 \text{ rad/s}$

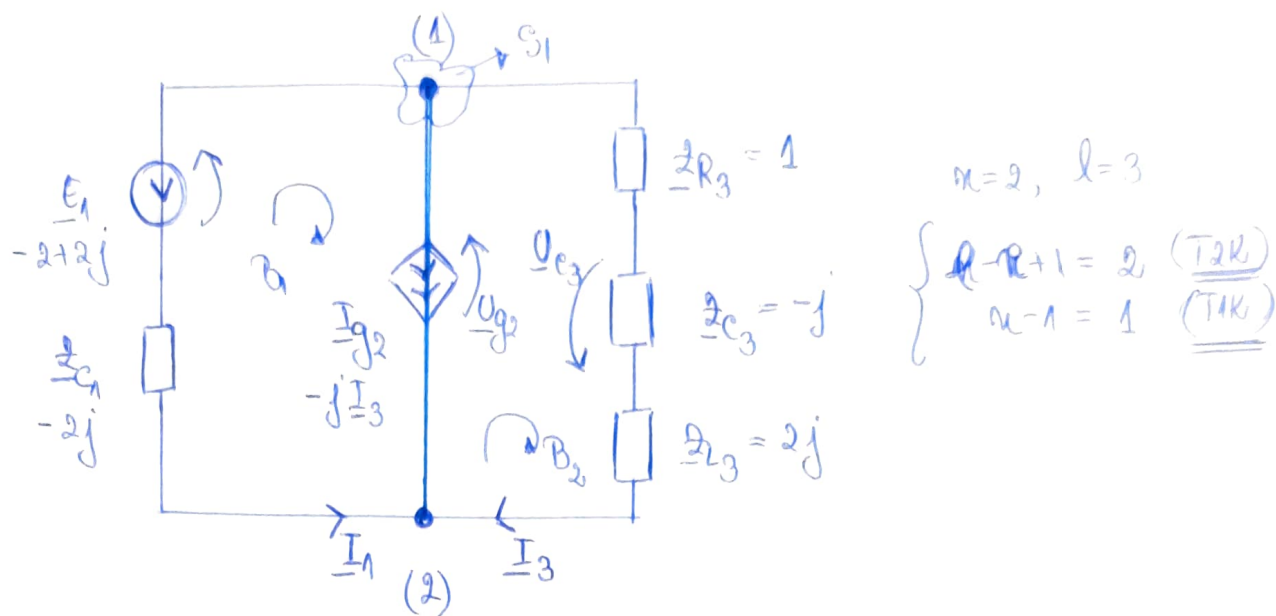

$$S_1: -\underline{I}_1 - \underline{I}_3 - \underline{I}_{g2} = 0 \Rightarrow \underline{I}_1 = -\underline{I}_3 + j\underline{I}_3 \Rightarrow \boxed{\underline{I}_1 = (j-1)\underline{I}_3}$$

$$B_1: \underline{E}_1 - \underline{I}_1 \underline{Z}_{c1} - \underline{U}_{g2} = 0$$

$$B_2: \underline{U}_{g2} + \underline{I}_3 (\underline{Z}_{R3} + \underline{Z}_{L3}) + \underline{U}_{c3} = 0$$

$$\oplus \Rightarrow \underline{E}_1 - \underline{I}_1 \underline{Z}_{c1} + \underline{I}_3 (\underline{Z}_{R3} + \underline{Z}_{L3}) - j\underline{I}_3 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{E}_1 - (j-1)\underline{I}_3 \cdot \underline{Z}_{c1} + \underline{I}_3 (\underline{Z}_{R3} + \underline{Z}_{L3}) - j\underline{I}_3 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -2 + 2j + 2j(j-1) \cdot \underline{I}_3 + \underline{I}_3 (1 + 2j) - j\underline{I}_3 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{I}_3 (-2 - 2j + 1 + 2j - j) = 2 - 2j \Rightarrow \underline{I}_3 = \frac{2 - 2j}{-1 - j} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{I}_3 = \frac{2(1-j)(-1+j)}{1+1} \Rightarrow \underline{I}_3 = -(1-j)^2 = +2j$$

$$\boxed{\underline{I}_3 = 2j} \quad \underline{I}_1 = 2j(j-1) = -2 - 2j \Rightarrow \boxed{\underline{I}_1 = -2 - 2j}$$

$$\underline{U}_{g2} = \underline{E}_1 - \underline{I}_1 \underline{Z}_{c1} \Rightarrow \underline{U}_{g2} = -2 + 2j + (-2 - 2j) \cdot (-2j) =$$

$$= -2 + 2j - 4j + 4 = 2 - 2j \Rightarrow \boxed{\underline{U}_{g2} = 2 - 2j}$$

$$② \quad e_1(t) = 8\sqrt{2} \sin(\omega t) \text{ [V]}$$

$$e_2(t) = 8\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ [V]}$$

$$e_3(t) = 16\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ [V]}$$


$$e_5(t) = 8\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{3\pi}{2}) \text{ [V]}$$

$$i_{g8}(t) = i_5(t) \text{ [A]}$$

$$R_4 = 1 \Omega, \quad \omega L_4 = 1 \Omega$$

$$\omega L_5 = 2 \Omega, \quad \omega L_6 = 2 \Omega$$
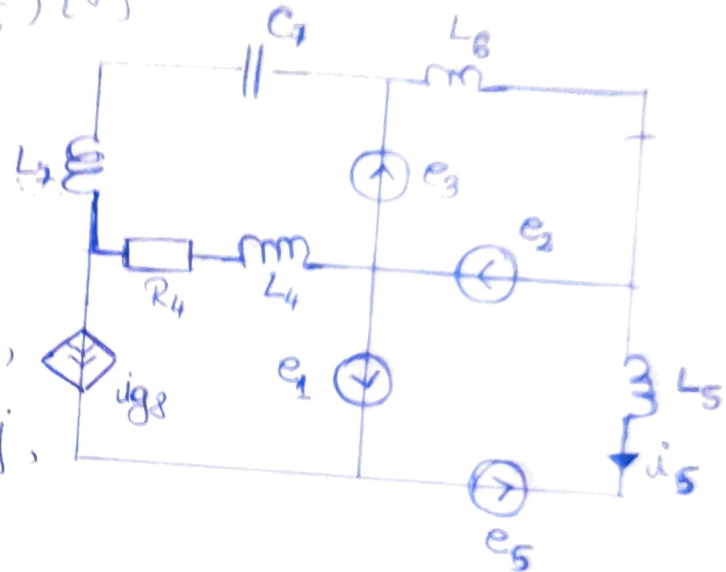
$$\omega L_7 = 4 \Omega, \quad \frac{1}{\omega C_7} = 2 \Omega$$



$$\underline{Z}_{R_4} = 1, \quad \underline{Z}_{L_4} = j\omega L_4 = j,$$

$$\underline{Z}_{L_5} = j\omega L_5 = 2j, \quad \underline{Z}_{L_7} = j\omega L_7 = 4j,$$

$$\underline{Z}_{L_6} = j\omega L_6 = 2j, \quad \underline{Z}_{C_7} = \frac{j}{\omega C_7} = -2j,$$

$$\underline{E}_1 = 8 e^{j0} = 8$$

$$\underline{E}_2 = 8 e^{j\frac{\pi}{2}} = 8 (\cos \frac{\pi}{2} + j \sin \frac{\pi}{2}) = 8j$$

$$\underline{E}_3 = 16 e^{-j\frac{\pi}{2}} = -16j$$

$$\underline{E}_5 = 8 e^{j\frac{3\pi}{2}} = 8 (\cos \frac{3\pi}{2} + j \sin \frac{3\pi}{2}) = -8j$$

$$\underline{I}_{g8} = \underline{I}_5$$

b) Metodă optimă: MNP


c) Kirchhoff:

$$n-1 = 5-1 = 4 \text{ ec (T1K)}$$


$$e-n+1 = 8-5+1 = 4 \text{ ec}$$

$$n=5, \quad e=8 \quad (\text{T2K})$$

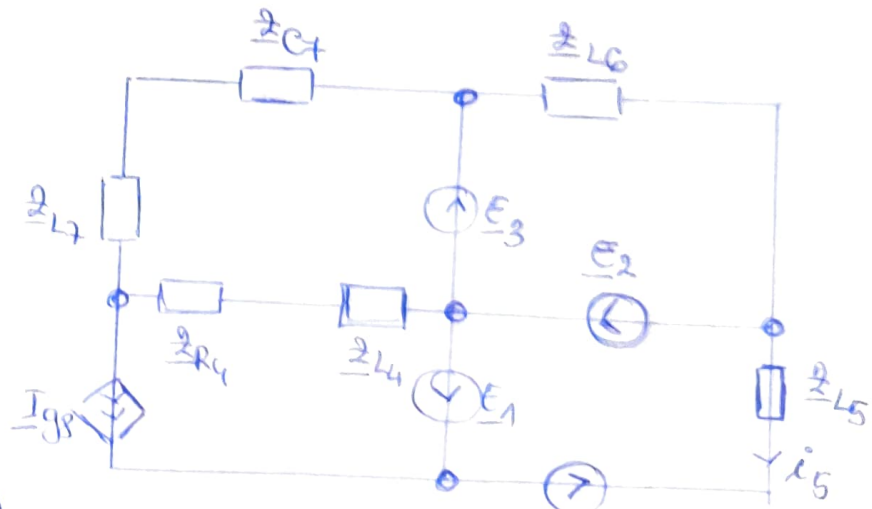\Rightarrow circuitul rezolvat cu Kirchhoff are avea \underline{E}_5 8 ecuații.



d) Cole nec circ. aplicând MNP.

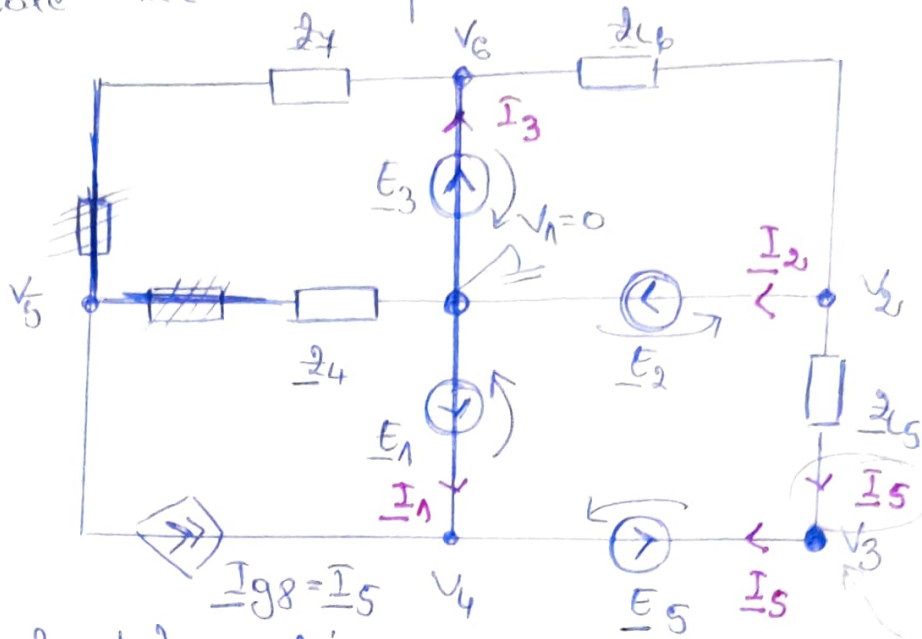

$$\begin{cases} \underline{Z}_7 = \underline{Z}_{L7} + \underline{Z}_{C7} = 2j \\ \underline{Z}_4 = \underline{Z}_{R4} + \underline{Z}_{L4} = 1 + j \end{cases}$$

Revenescute V_2, V_3, V_4, V_5, V_6

I_2, I_1, I_5, I_3

$$\begin{cases} \underline{E}_2 = \underline{V}_1 - \underline{V}_2 \Rightarrow \underline{V}_2 = -\underline{E}_2 \Rightarrow \underline{V}_2 = -8j \\ \underline{E}_1 = \underline{V}_4 - \underline{V}_1 \Rightarrow \underline{V}_4 = \underline{E}_1 \Rightarrow \underline{V}_4 = 8 \\ \underline{E}_5 = \underline{V}_3 - \underline{V}_4 \Rightarrow \underline{V}_3 = \underline{E}_5 + \underline{V}_4 \Rightarrow \underline{V}_3 = -8j + 8 \end{cases}$$

$$\underline{E}_3 = \underline{V}_6 - \underline{V}_1 \Rightarrow \underline{V}_6 = \underline{E}_3 \Rightarrow \underline{V}_6 = -16j$$

$$-\underline{V}_6 \left(\frac{1}{\underline{Z}_7} + \frac{1}{\underline{Z}_{L6}} \right) - \frac{\underline{V}_5}{\underline{Z}_7} - \frac{\underline{V}_2}{\underline{Z}_{L6}} = \underline{I}_3$$

$$-\underline{V}_5 \left(\frac{1}{\underline{Z}_7} + \frac{1}{\underline{Z}_4} \right) - \frac{\underline{V}_6}{\underline{Z}_7} = -\underline{I}_{g8} = -\underline{I}_5$$

$$\underline{V}_3 \cdot \frac{1}{\underline{Z}_{L5}} = \underline{V}_2 \cdot \frac{1}{\underline{Z}_{L5}} = -\underline{I}_5 \Rightarrow \underline{I}_5 = \frac{\underline{V}_2 - \underline{V}_3}{\underline{Z}_{L5}} = \frac{-8j + 8j - 8}{2j}$$

$$= \frac{-4}{j} = \frac{-4j}{-1} = 4j \Rightarrow \underline{I}_5 = 4j$$

$$V_2 \left(\frac{1}{2L_6} + \frac{1}{2L_5} \right) - \frac{V_3}{2L_5} - \frac{V_6}{2L_6} = -I_2$$

$$I_1 + 2I_5 = 0 \Rightarrow I_1 = -2I_5 \Rightarrow \underline{I_1 = -8j}$$

$$-16j \left(\frac{1}{2j} + \frac{1}{2j} \right) - \frac{V_5}{2j} - \frac{-8j}{2j} = I_3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -16 - \frac{V_5}{2j} + 4 = I_3 \Rightarrow V_5 = 2j(-12 - I_3) = -24j - 2jI_3$$

$$\boxed{V_5 = -24j - 2jI_3}$$

$$V_5 \left(\frac{1}{2j} + \frac{1}{1+j} \right) + \frac{16j}{2j} = -4j \Rightarrow V_5 \cdot \frac{1+j+2j}{2j-2} = -12j \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_5 \cdot \frac{(3j+1)(2j+2)}{-4-4} = -12j \Rightarrow V_5 \cdot \frac{-6+8j+2}{-8} = -12j \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_5 \cdot \frac{-1+2j}{-2} = -12j \Rightarrow V_5 = \frac{24j}{2j-1} = \frac{24j(2j-1)}{-4-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{V_5 = \frac{-48-24j}{5}}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{V_5 + 24j}{-2j} = \frac{-48-24j+120j}{-10j} = \frac{24+12j-60j}{5} \\ &= \frac{24-48j}{5} \Rightarrow \boxed{I_3 = \frac{-48j+24}{5}} \end{aligned}$$

$$I_2 = \frac{+8j-8}{2j} + \frac{-16j}{2j} + 8j \left(\frac{1}{2j} + \frac{1}{2j} \right) = 4+4j-8+8 = 4+4j$$

$$\boxed{I_2 = 4+4j}$$



$$\textcircled{3} \quad e_1(t) = 8\sqrt{2} \sin(2t - \frac{\pi}{2}) \text{ [V]}$$

$$e_2(t) = 2i_4(t) \text{ [V]}$$

$$e_3(t) = 4\sqrt{2} \sin(2t + \frac{\pi}{2}) \text{ [V]}$$

$$i_{g6}(t) = 0,5 u_5(t) \text{ [A]}$$
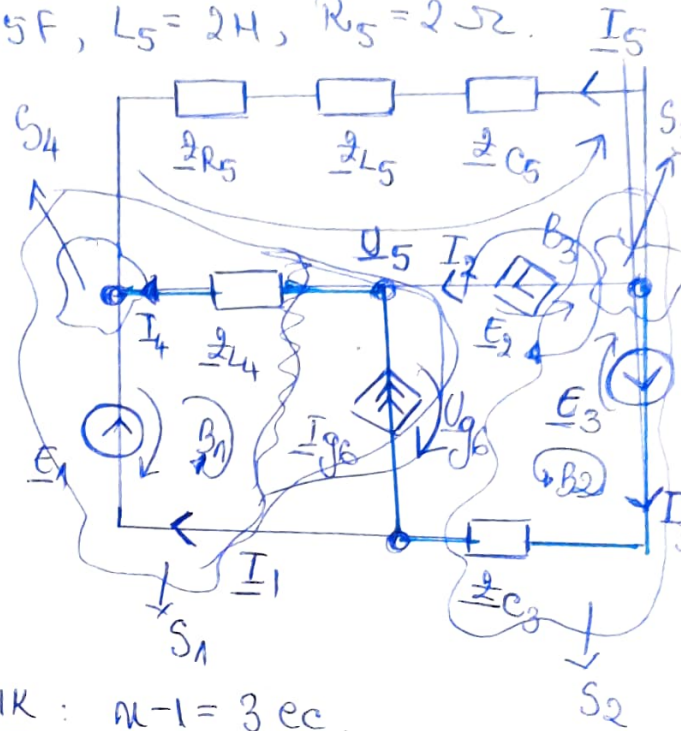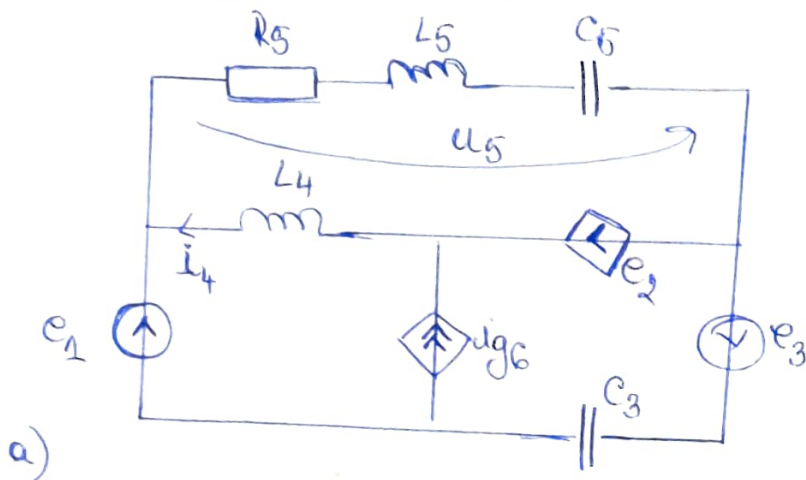
$$C_3 = 0,5 \text{ F} ; L_4 = 1 \text{ H}, C_5 = 0,25 \text{ F}, L_5 = 2 \text{ H}, R_5 = 2 \Omega.$$



$$S_1: -\underline{I}_1 - \underline{I}_{g6} - \underline{I}_5 - \underline{I}_4 = 0$$

$$S_2: \underline{I}_3 + \underline{I}_2 + \underline{I}_5 = 0$$

$$\underline{I}_{IK}: n-1 = 3 \text{ ec.}$$

~~$$S_3: \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$~~

$$S_3: -\underline{I}_4 - \underline{I}_5 - \underline{I}_1 = 0$$


$$B_1: -\underline{I}_4 \underline{Z}_{L4} + \underline{U}_{g6} - \underline{E}_1 = 0$$

$$\underline{I}_{aK}: e-n+1 = 6-4+1 = 3 \text{ ec.}$$

$$B_2: -\underline{E}_2 + \underline{E}_3 - \underline{I}_3 \underline{Z}_{C3} + \underline{U}_{g6} = 0$$

$$B_3: \underline{U}_5 + \underline{I}_4 \underline{Z}_{L4} - \underline{U}_{g6} - \underline{E}_3 + \underline{I}_3 \underline{Z}_{C3} = 0.$$

b) Calculați nec. aplicând MNP.

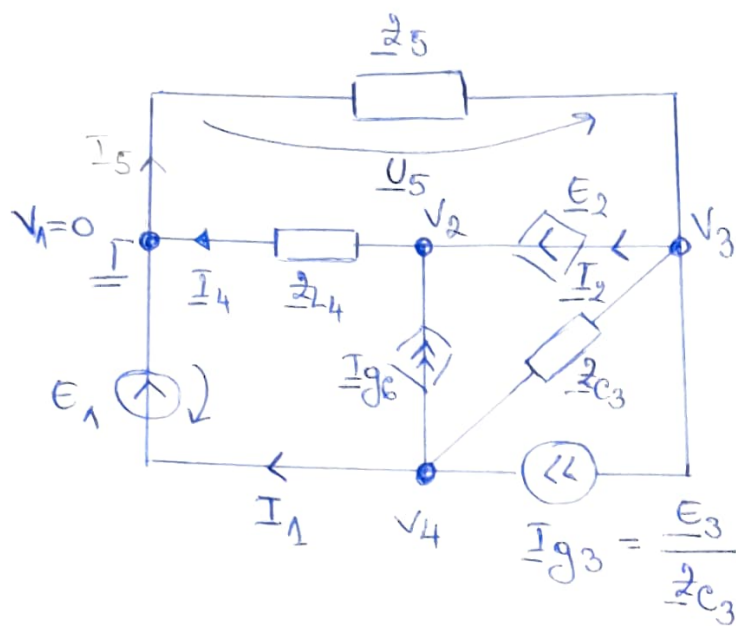

$$\underline{E}_1 = 8 e^{-j \frac{\omega}{2}} = -8j$$

$$\underline{\omega} = 2 \text{ rad/s}$$

$$\underline{E}_2 = 2 \underline{I}_4$$

$$\underline{E}_3 = 4 e^{j \frac{\omega}{2}} = 4j$$

$$\underline{I}_{g6} = \frac{1}{2} \underline{U}_5$$

$$\underline{Z}_{c3} = \frac{-j}{\omega c_3} = \frac{-j}{1} = -j$$

$$\underline{Z}_{L4} = j \omega L_4 = 2j, \quad \underline{Z}_{R5} = 2$$

$$\underline{Z}_{c5} = -2j, \quad \underline{Z}_{L5} = 4j$$

$$\underline{I}_{g3} = \frac{4j}{-j} = -4$$

$$\begin{cases} \underline{E}_1 = V_1 - V_4 \Rightarrow V_4 = -\underline{E}_1 = |V_4 = 8j| \\ \underline{U}_5 = V_1 - V_3 \Rightarrow |V_3 = -\underline{U}_5| \\ \underline{I}_1 + \underline{I}_{g6} = \underline{I}_{g3} \end{cases}$$

Revenescute: $\underline{V}_2, \underline{V}_3, \underline{V}_4,$

$$\underline{I}_2, \underline{I}_1$$

Comenzi: $\underline{I}_4, \underline{U}_5$

$$V_2 - V_1 = -\underline{I}_4 \underline{Z}_{L4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{I}_4 = - \frac{V_2}{2j} = \frac{j}{2} \cdot V_2$$

$$\boxed{\underline{I}_4 = \frac{j}{2} \cdot V_2}$$

$$\begin{cases} V_2 \left(\frac{1}{\underline{Z}_{L4}} \right) = \underline{I}_2 + \underline{I}_{g6} - \underline{I}_4 \\ \frac{V_3}{\underline{Z}_{c3}} - \frac{V_4}{\underline{Z}_{c3}} = -\underline{I}_{g3} - \underline{I}_2 \\ \frac{V_4}{\underline{Z}_{c3}} - \frac{V_3}{\underline{Z}_{c3}} = -\underline{I}_{g6} + \underline{I}_{g3} - \underline{I}_1 \end{cases}$$

$$c) \underline{I}_5 = \underline{I}_4 + \underline{I}_1$$

$\underline{U}_{g6}, \underline{U}_{g3}$: Kirchhoff - teorema 2.