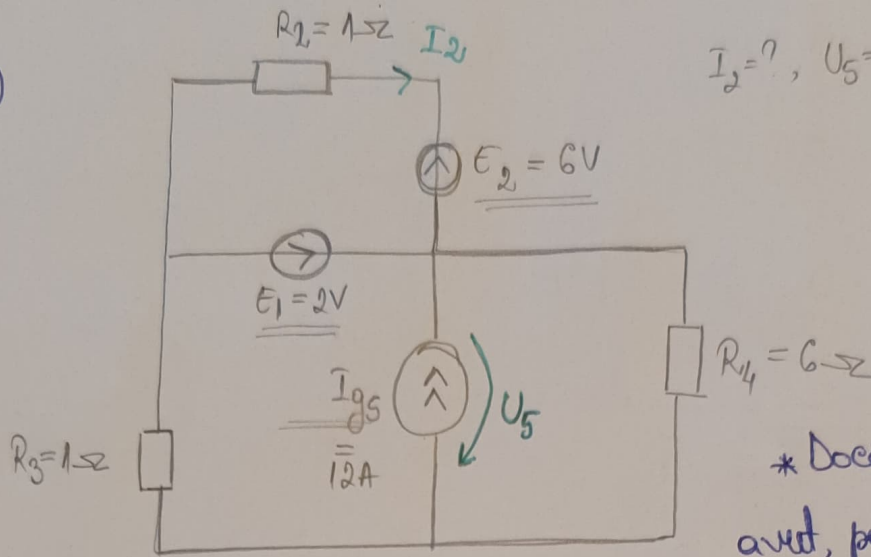


# TEMĂ CURS 7

1.




$I_2 = ?$ ,  $U_5 = ?$  (utilizând teorema superpoziției)

\* Dacă circuitul ar fi avut, pe lângă cele trei surse

independente și una comandată, am fi avut tot drei pași de aplicat utilizând teorema superpoziției, deoarece sursele comandate sunt deja pasive.

Pas 1: Păstrăm  $E_1$ , pasivizăm restul

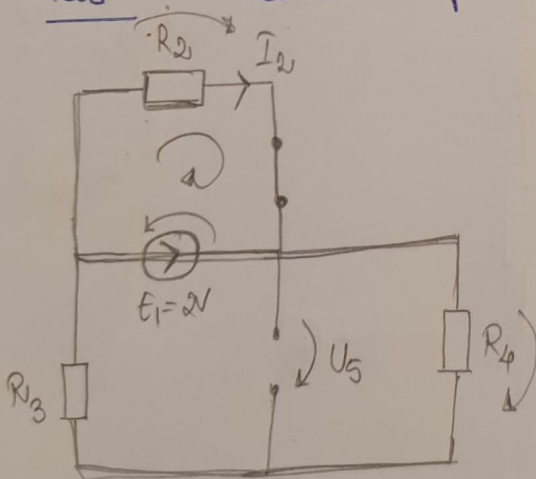

$$I_2^{(1)} = \frac{-E_1}{R_2} = \frac{-2}{1} = -2A$$


$$U_5^{(1)} = +E_1 \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} = \text{divizor de tensiune}$$

$$= 2 \cdot \frac{6}{7} = \frac{12}{7} V$$


Pas 2: Păstrăm  $E_2$ , pasivizăm restul

$$I_2^{(2)} = \frac{-E_2}{R_2} = \frac{-6}{1} = -6A$$

$$U_5^{(2)} = 0 V$$

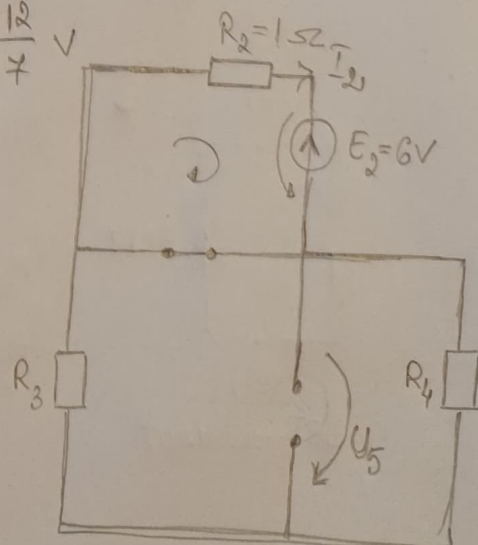

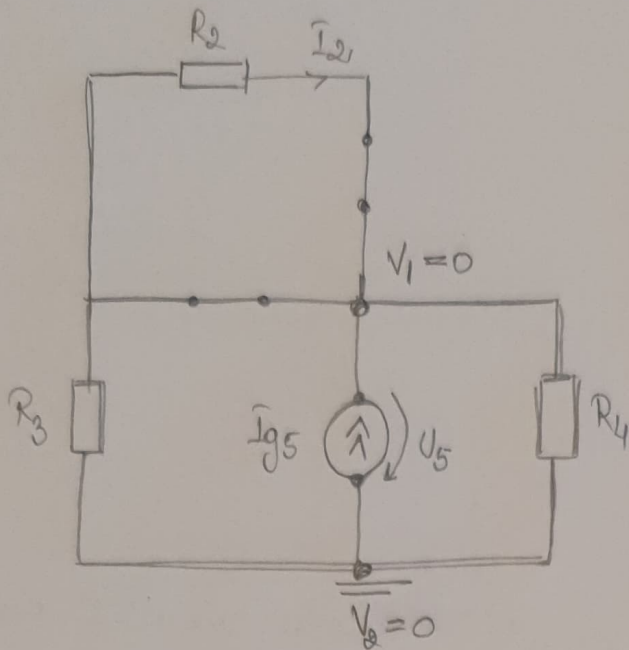Pro 3 : Păstrează  $\bar{I}_{g5}$ , pasivizează restul.



$$\bar{I}_2^{(3)} = 0 \text{ A}$$

$$V_1 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = \bar{I}_{g5}$$



$$V_1 = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \cdot \bar{I}_{g5} = 12 \cdot \frac{6}{7} = \frac{72}{7} \text{ V}$$

$$U_5 = V_1 - V_2 = \frac{72}{7} - 0 = \frac{72}{7} \text{ V}$$

$$\bar{I}_2 = \bar{I}_2^{(1)} + \bar{I}_2^{(2)} + \bar{I}_2^{(3)} = -2 - 6 + 0 = -8 \text{ A}$$


$$U_5 = U_5^{(1)} + U_5^{(2)} + U_5^{(3)} = \frac{12}{7} + 0 + \frac{72}{7} = \frac{84}{7} = 12 \text{ V}$$

2.

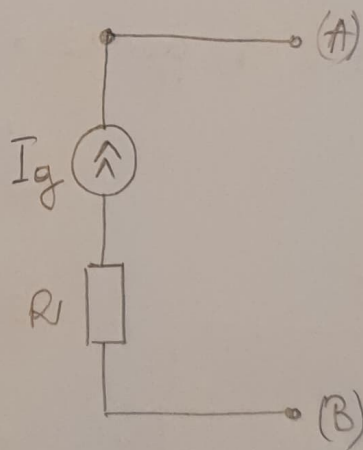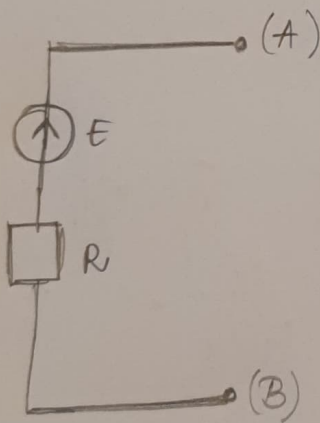

$$R_{AB0} = ?$$

$$\bar{I}_{AB0} = ?$$

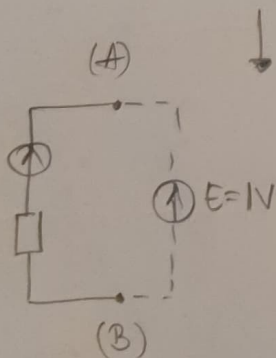


GET pasivizat

$$I = \frac{E}{R_{AB0}}$$


$$R_{AB0} = R$$

$$U_{AB0} = E$$

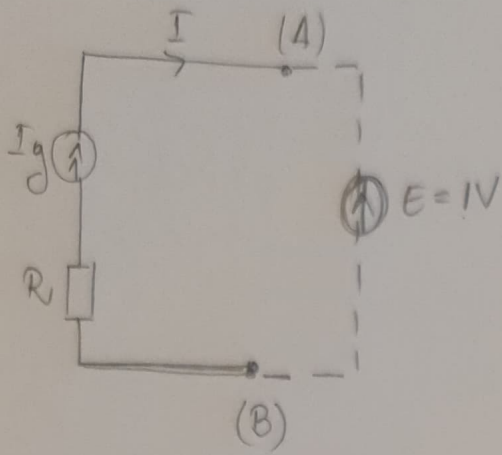
$$\Rightarrow R_{AB0} = \frac{U_{AB0}}{\bar{I}_{AC}} \Rightarrow \bar{I}_{AC} = \frac{E}{R}$$



$$R_{AB0} = \frac{U_{AB0}}{\bar{I}_{AB0}} \Rightarrow U_{AB0} = R_{AB0} \cdot \bar{I}_{AB0}$$

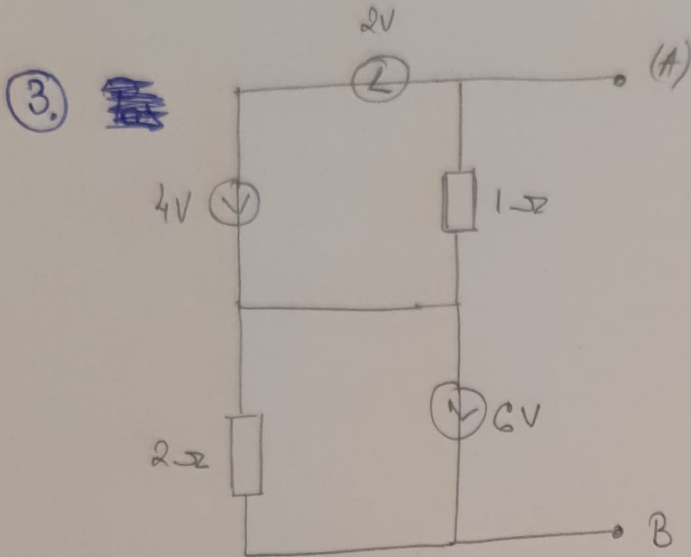

Pas 1 : Pasivizez circuitul

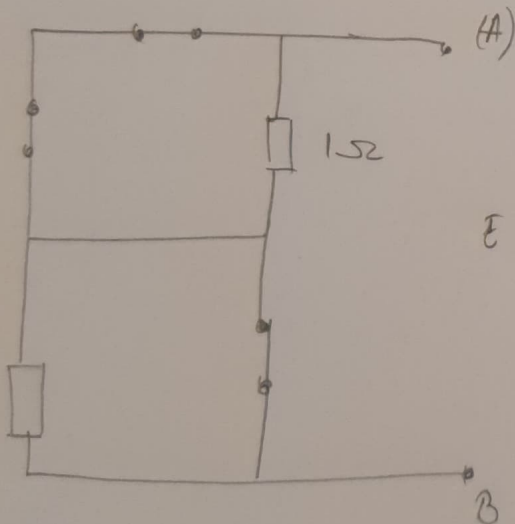

E conectat în scurtcircuit

$$R_{AB0} = 0 \Omega$$

Dipolul admite doar GET.